UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO

SEL0418 – Laboratório de Circuitos Eletrônicos (ea)
Prof. Nasiru Adamu Marafa

ATIVIDADE PRÉVIA

Prática 1 – Análise de Curva Característica do Diodo

Pedro

Pedro Augusto dos Santos Kzan - nº USP 12547465
pedrokzan@usp.br

São Carlos, SP
2024

Curva do Diodo de Silício 1N4007, em azul

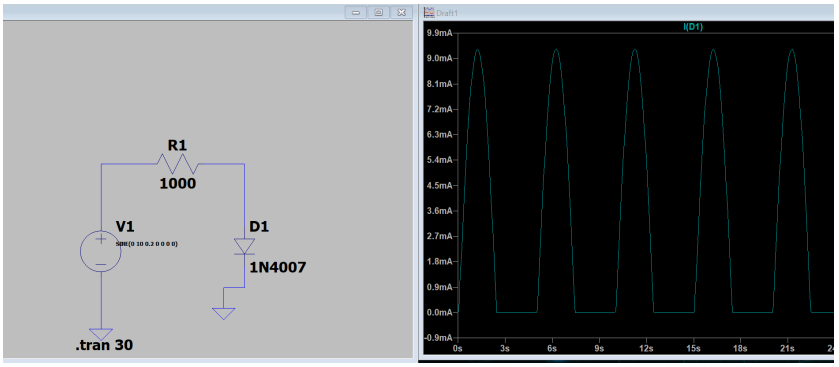

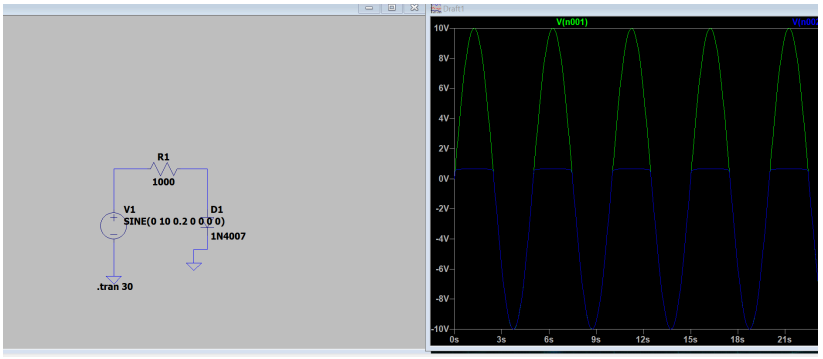

Corrente no circuito com OA95 Germanio, medida no terminal final do resistor.

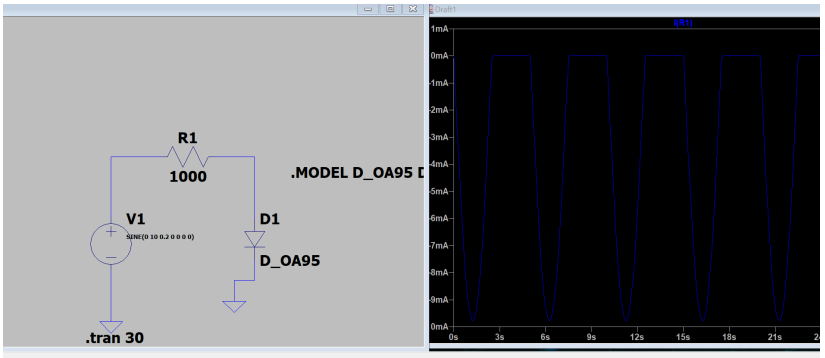

Voltagem OA95 Germanio

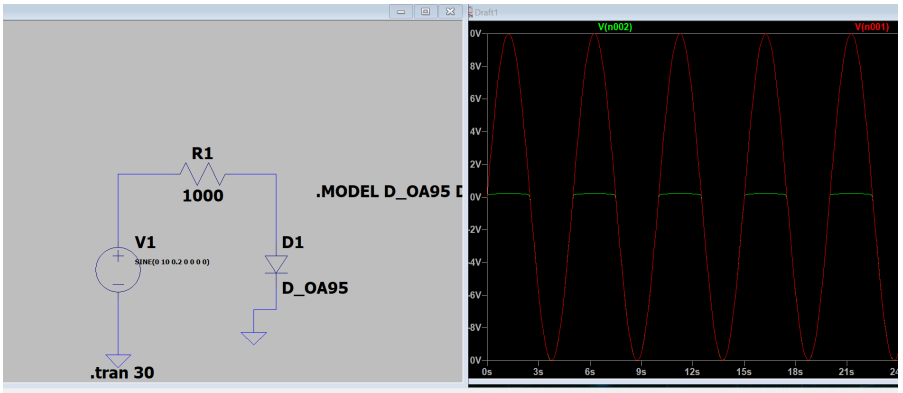

Curvas para Diodo STZ5_6N, tensão de ruptura de 5,6V, em azul a curva da voltagem do Diodo

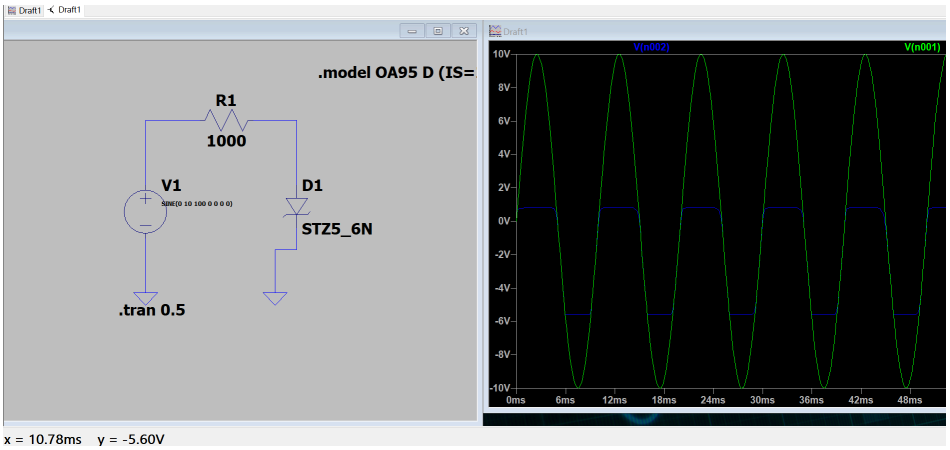

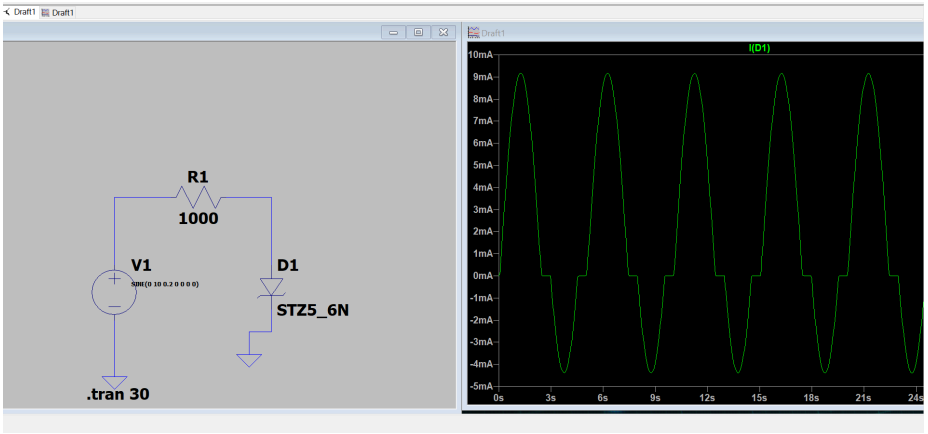

No circuito 2, temos a relação entre tensões e corrente no diodo, para o diodo STZ5_6N

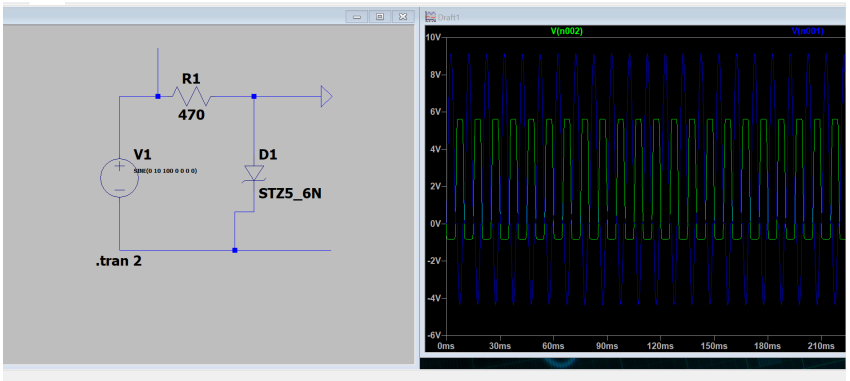

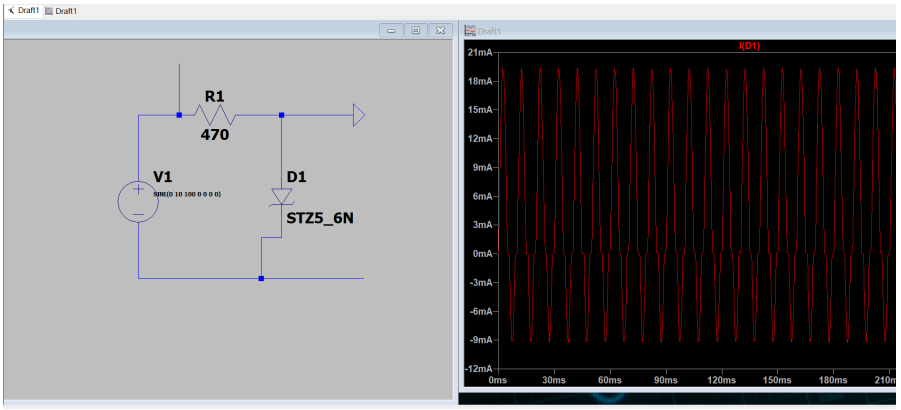

Refazendo o teste para o diodo IN4007

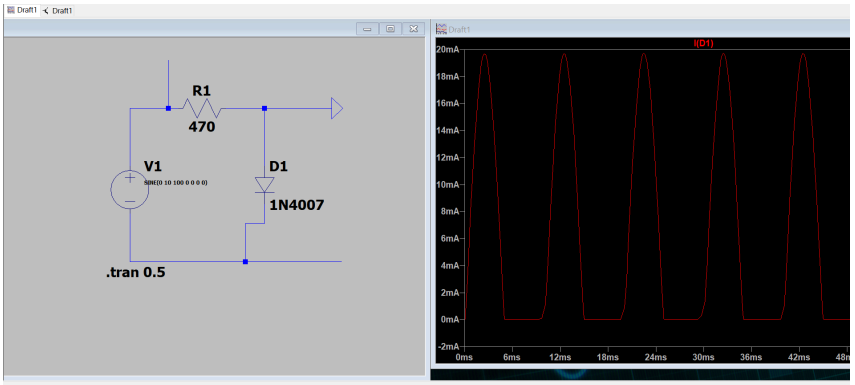

Em azul, a medição da voltagem no diodo.

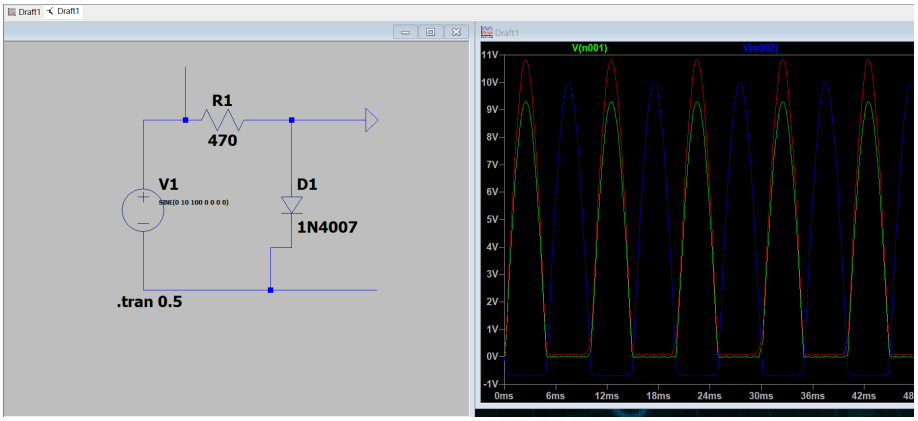

Circuito 2 com o Diodo de Germanio OA95, a corrente no diodo

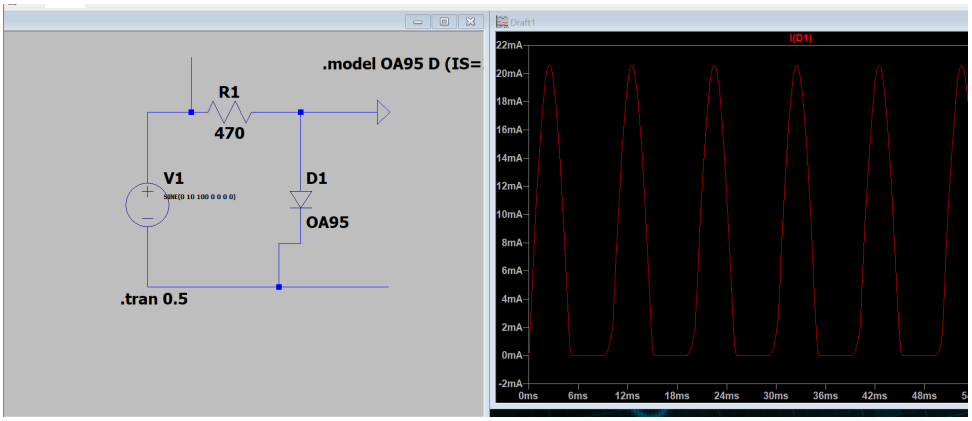
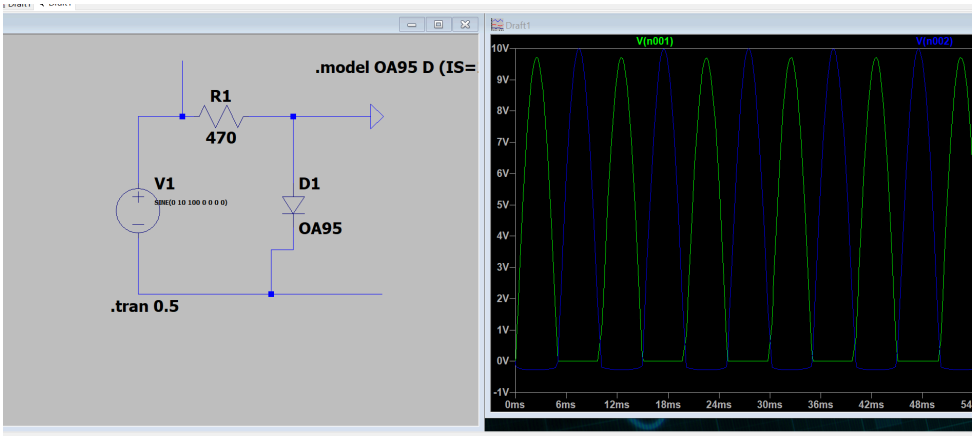
A voltagem do Diodo em Azul, e a d a fonte em verde.